Лабораторна робота №3. Розробка лінійних програм.

1 Вимоги

1.1 Виконав

- Зозуля Ігор Дмитрович;
- студент групи КІТ-120а;
- 24-okt-2020.

1.2 Загальне завдання

Виконати всі завдання з категорії "на оцінку "відмінно"".

1.3 Індивідуальне завдання

Обчислити варіант за формулою: $N_t = ((N_j - 1)\%C) + 1$, ле:

- N_i номер студента у журналі групи;
- C кількість варіантів у лабораторній роботі (для розраховуємого рівня);
- % Ділення з остачею.

 $N_t = ((13-1)\%6)+1=1.$

2 Опис програми


2.1 Функціональне призначення

Програма призначена для обчислення загального опору трьох паралельно з'єднаних резисторів.

2.2 Опис логічної структури

За допомогою формули " $R_{3ar} = (R_1 * R_2 * R_3)/(R_2 * R_3 + R_1 * R_3 + R_1 * R_2)$ " програма обчислює загальний опір.

Структура проекту

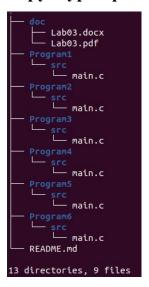

Початкові дані. Константи

```
const float firstResistorResistance= 0.5; // Опір першого резистора const float secondResistorResistance= 0.5;// Опір другого резистора const float thirdResistorResistance= 0.5;// Опір трерього резистора
```

Обчислення загального опору

float totalResistance=(firstResistorResistance*secondResistorResistance* thirdResistorResistance)/(secondResistorResistance*thirdResistorResistance+firstResistorResistance*thirdResistorResistance+firstResistorResistance* secondResistorResistance);//Загальний опір кола та формула його обчислення

3 Варіанти використання

Для демонстрації результатів використовуються засоби налагодження в середовищі розробки Linux. Нижче наводиться послідовність дій запуску програми у режимі відлагодження.

Крок 1(Рис.1): Дослідження стану змінних і в тому числі констант після виконання програми.

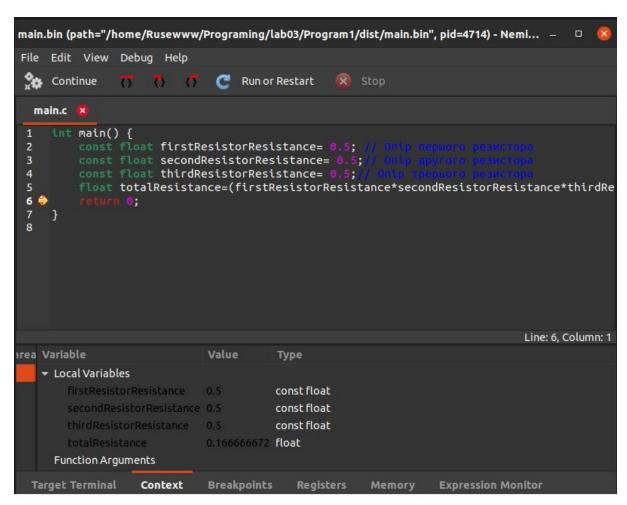


Рис.1

Варіант використання: обчислення опору трьох паралельно з'єднаних резисторів.

Висновки

При виконанні даної лабораторної роботи було набуто практичних навичок в розробці лінійних програм.